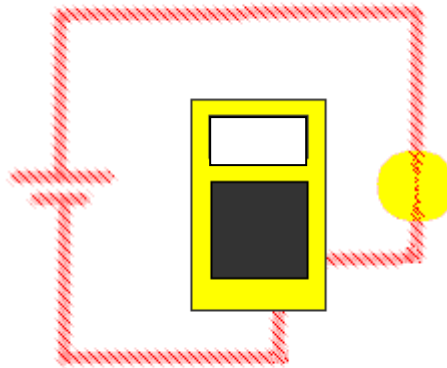


## Messungen im einfachen Stromkreis

### Stromstärke im einfachen Stromkreis messen


Das Strommessgerät wird direkt in den Stromkreis eingebunden.



Stromstärke  $I = \dots\dots\dots$
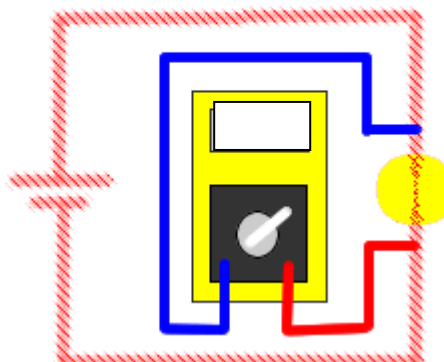
### Spannung im einfachen Stromkreis messen

Die Spannungsmessung findet parallel über dem Widerstand (Glühbirne) statt.



Spannung  $U = \dots\dots\dots$