

Schaltpläne lesen und praktisch umsetzen

Aufgabe:

1. Zeichne den Schaltplan in dein Heft ab.
2. Setze die Teile aus dem Elektronik-Bausteinsystem auf dem Gitter gemäß Schaltplan zusammen.
3. Erfinde im Heft weitere Schaltpläne und setze diese dann im Elektronik-Bausteinsystem um.

