
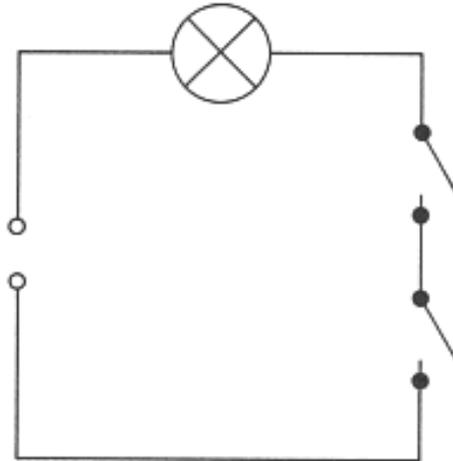


Schaltungen in den Stromkreis einbauen

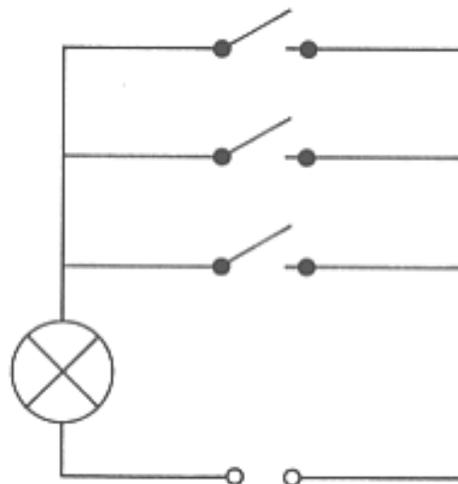Baue diese Schaltung nach.
Wann nur leuchtet das
Lämpchen?



Baue diese Schaltung nach.
Wann leuchtet das Lämpchen?



Erfinde weitere Stromkreise mit Schaltungen.