

## Schaltzeichen (Schaltsymbole)

Um sich das Zeichnen von Stromkreisen zu erleichtern, hat man für Teile des Stromkreises Zeichen verabredet. Diese Zeichen heißen Schaltzeichen (Schaltsymbole).

Die Leitungen, die sie verbinden, werden durch Linien gekennzeichnet.

Ein Stromkreis, der mit Schaltzeichen dargestellt wird, nennt man Schaltplan (Schaltskizze).

