Leiter und Nichtleiter

Leiten alle Stoffe den Strom?

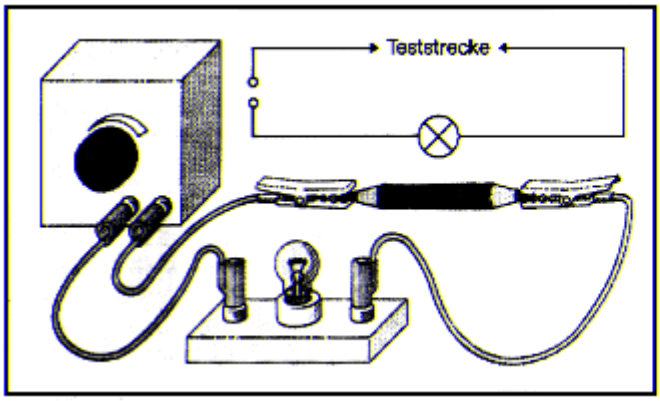

Schalte an einer Teststrecke verschiedene Gegenstände (Bleistift, Gummiband, Büroklammer usw.) in einen Stromkreis.
Bei welchen Gegenständen leuchtet das Lämpchen?
Aus welchen Stoffen bestehen sie?

Trage die Versuchsergebnisse in diese Tabelle ein.

Material	Lampe leuchtet		
	gut	schwach	gar nicht